

**TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM  
KHOA VẬT LÝ  
TỔ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  
VÀ VẬT LÝ ỨNG DỤNG**

(Đề thi gồm có 01 trang)

**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

Tên HP:.....VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ .....

Mã HP:..... PHYS1414 ..... Số tín chỉ:..... 3 .....

Học kỳ: .....1 ..... Năm học: 2020 - 2021

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


**Câu 1:** Chất bán dẫn là gì, phân biệt chất bán dẫn tinh khiết, chất bán dẫn pha tạp: Phân biệt chất bán dẫn loại N, loại P. (1đ)

Ứng dụng:

- Cấu tạo của diot (0.5đ)
- Vẽ hình và trình bày các mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều hình sin sử dụng diot. (1đ)

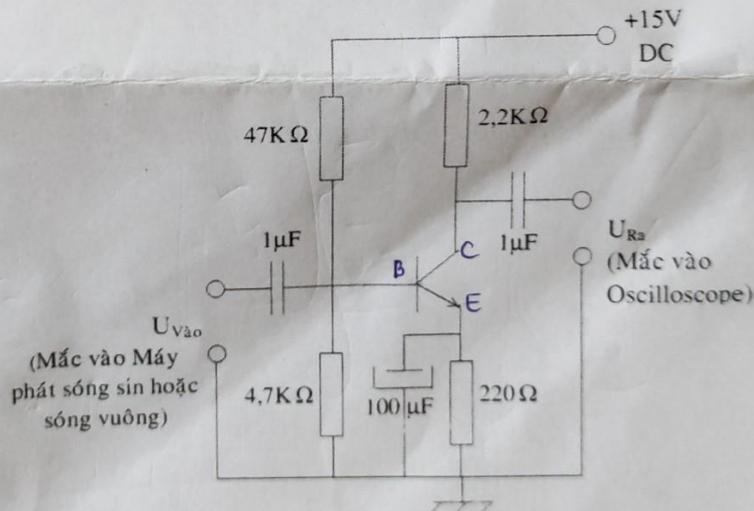**Câu 2:** Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Transistor lưỡng cực. (1đ)


Ứng dụng: Trong giờ thực hành, các bạn lắp mạch khuếch đại dùng transistor gồm các linh kiện như hình vẽ:



- Tim  $r_{BE}$ , biết  $U_{BE} = 0.6$  V,  $\beta = 100$  (0.5đ)
- Xác định mã màu của các điện trở (0.5đ)
- Cho hiệu điện thế đầu vào  $u = 6\cos 1000\pi t$  (V), xác định hệ số khuếch đại hiệu điện thế và cường độ dòng điện của mạch:
  - 2.1. Trường hợp không có tụ (1đ)
  - 2.2. Trường hợp có tụ (1đ)
- Vẽ hình tín hiệu u vào, và tín hiệu u ra trong 2 trường hợp ở trên. (1đ)
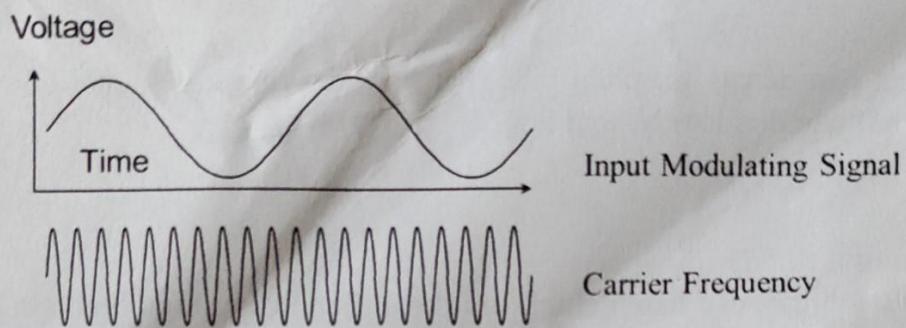
### Câu 3: Máy phát thanh và máy thu thanh

- Vẽ hình sơ đồ khói (0.5đ)
- Trình bày nguyên lý điều chế AM và FM (1đ)
- Từ tín hiệu âm thanh và tín hiệu cao tầng như hình vẽ hãy vẽ hình tín hiệu sau điều chế:
  - 3.1. Điều chế AM (0.5đ)
  - 3.2. Điều chế FM (0.5đ)



----- HẾT -----

#### Lưu ý:

- *Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.*
- *Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*