

CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI



CHUYÊN ĐỀ 2 ĐOẠN MẠCH CHÚA ĐIỆN TRỞ

MỤC TIÊU

- ✓ Ôn tập lại các công thức tính điện trở, cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp và song song.
- ✓ Ôn tập lại biểu thức định luật Ôm, cách mắc vôn kế, ampe kế.
- ✓ Vận dụng được các kiến thức về đoạn mạch chứa điện trở giải được các bài tập liên quan.

I - LÍ THUYẾT

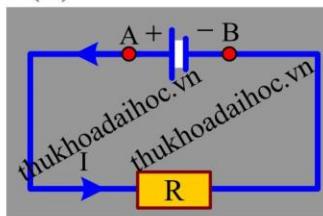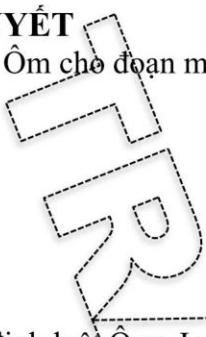1) Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở (R)




$$\text{Hệ thức định luật Ôm: } I = \frac{U}{R}$$

Đơn vị của điện trở: Ôm (Ω)

2) Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song

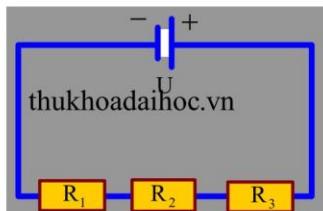
A. Mắc nối tiếp:

$$\begin{cases} R_{td} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \\ I = I_1 = I_2 = \dots = I_n \\ U = U_1 + U_2 + \dots + U_n \end{cases}$$



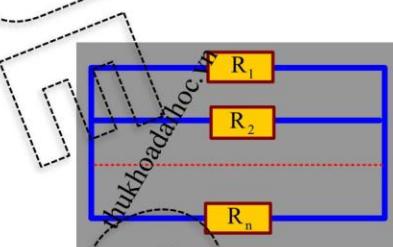B. Mắc song song:

$$\begin{cases} \frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \\ I = I_1 + I_2 + \dots + I_n \\ U = U_1 + U_2 + \dots + U_n \end{cases}$$




Chú ý: Nếu mạch gồm: $R_1 // R_2 \Rightarrow \frac{1}{R_{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_{td} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$


CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

3) Ampe kế


+ Kí hiệu:

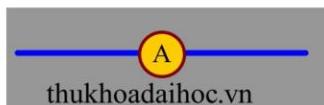

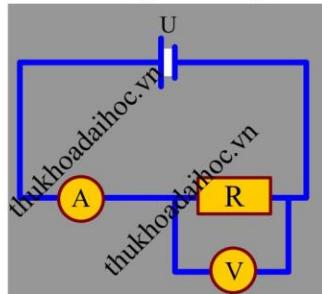+ Đo cường độ dòng điện của đoạn mạch mắc nối tiếp với ampe kế.



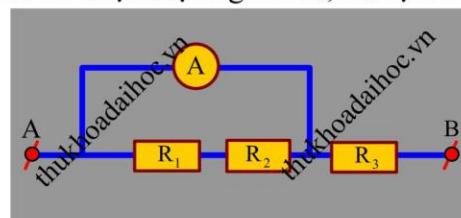Nếu điện trở của ampe kế rất nhỏ: Ampe kế mắc song song với đoạn mạch nào thì đoạn mạch đó bị nối tắt.
Ví dụ: Ta có đoạn mạch dưới đây. Khi đó đoạn mạch gồm $R_1; R_2$ bị nối tắt.




+ Nếu điện trở của ampe kế rất nhỏ \rightarrow coi ampe kế như một dây dẫn điện.

* **Chú ý:** Nếu đề bài yêu cầu tìm số chỉ của ampe kế:

Cách 1: Áp dụng định luật Ôm cho điện trở mắc nối tiếp với ampe kế.

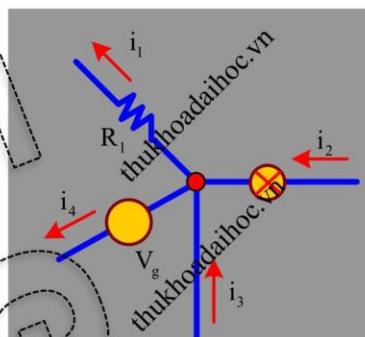
Cách 2: Xét tại 1 điểm nút bất kỳ trong mạch \rightarrow tổng cường độ dòng điện vào nút bằng tổng cường độ dòng điện ra nút.



Ta có: $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$


4) Vôn kế

+ Kí hiệu:

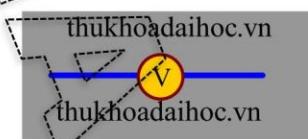

+ Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch mắc song song với nó.

CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỒI

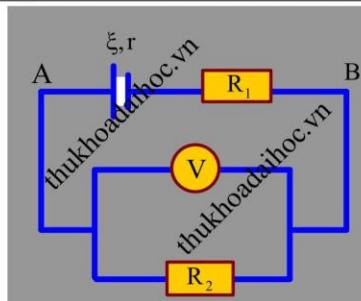


+ Nếu điện trở của vôn kế rất lớn → bỏ qua đoạn mạch chứa vôn kế.

* **Chú ý:** Nếu để bài yêu cầu tìm chỉ của vôn kế:

Cách 1: Áp dụng định luật Ôm cho điện trở mắc song song với vôn kế.

Cách 2: Tách điện thế.

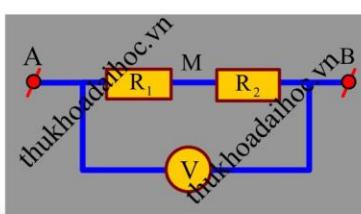


$$\text{Ta có: } (V) = U_{AB} = V_A - V_B = V_A - V_M + V_M - V_B \Rightarrow (V) = U_{AM} + U_{MB}$$

II - BÀI TẬP

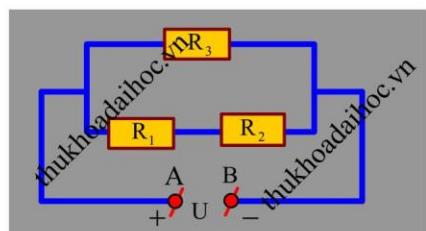Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ: $R_1 = 3\Omega$; $R_2 = 5\Omega$; $R_3 = 4\Omega$. Biết cường độ dòng điện qua R_2 là $1,5A$

- Tính cường độ dòng điện đi qua R_2
- Tính hiệu điện thế hai đầu AB



Hướng dẫn giải:

Cấu trúc mạch: $(R_1 \text{ nt } R_2) // R_3$

$$\text{a) Ta có: } R_{12} = R_1 + R_2 = 8(\Omega)$$

$$\text{Điện trở tương đương của mạch: } R_{td} = R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{8 \cdot 4}{8 + 4} = \frac{8}{3}(\Omega)$$

$$\text{Vì } R_1 \text{ nt } R_2 \Rightarrow I_{12} = I_1 = I_2 = 1,5(A)$$

$$R_{12} // R_3 \Rightarrow U_{12} = U_3$$

$$\text{Với: } U_{12} = I_{12} \cdot R_{12} = 1,5 \cdot 8 = 12(V) \Rightarrow U_3 = 12(V)$$

$$\text{Cường độ dòng điện đi qua } R_3: I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{12}{4} = 3(A)$$

b)

Cách 1: Ta có: $R_{12} // R_3 \Rightarrow U_{AB} = U_{12} = U_3 = 12(V)$


Cách 2: Tacó: $U_{AB} = I \cdot R_{td} = (I_{12} + I_3) \cdot R_{td} = (1,5 + 3) \cdot \frac{8}{3} = 12(V)$

CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

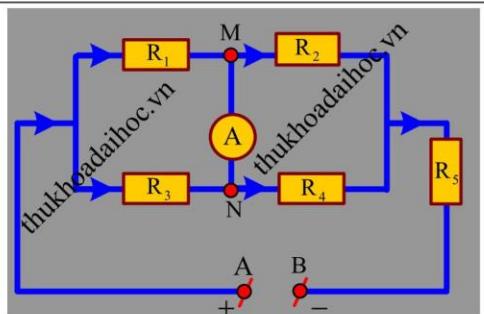Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ: $R_1 = R_2 = 4\Omega$; $R_3 = 6\Omega$; $R_4 = 12\Omega$; $R_5 = 0,6\Omega$

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là $U_{AB} = 12V$, ampe kế có điện trở rất nhỏ.

- Tính điện trở tương đương của mạch.
- Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở.
- Tìm số chỉ của ampe kế.



Hướng dẫn giải:

Cấu trúc mạch: $\left(\frac{R_1}{R_3} \parallel R_3 \right) \parallel \left(R_2 \parallel R_4 \right) \parallel R_5$


a) Ta có:

$$R_{13} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{4 \cdot 6}{4 + 6} = 2,4(\Omega)$$

$$R_{24} = \frac{R_2 \cdot R_4}{R_2 + R_4} = \frac{4 \cdot 12}{4 + 12} = 3(\Omega)$$

$$\Rightarrow R_{td} = R_{13} + R_{24} + R_5 = 2,4 + 3 + 0,6 = 6(\Omega)$$

b)

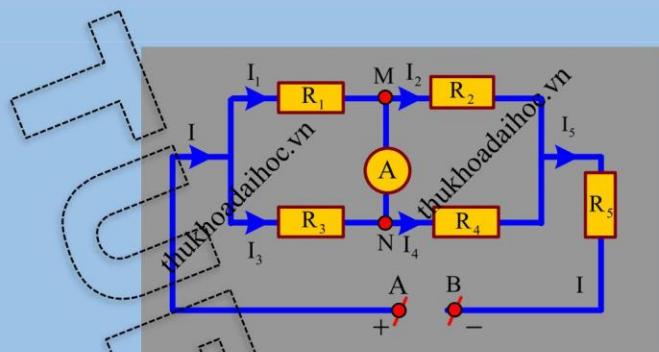

$$\text{Cường độ dòng điện mạch chính: } I = \frac{U_{AB}}{R_{td}} = \frac{12}{6} = 2(A)$$

Ta có: $R_{13} \parallel R_{24} \parallel R_5 \Rightarrow I_{13} = I_{24} = I_5 = 2A$

$$R_1 / R_3 \Rightarrow U_1 = U_3 = U_{13} = I_{13} \cdot R_{13} = 2 \cdot 2,4 = 4,8(V)$$


$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{4,8}{4} = 1,2A \\ I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{4,8}{6} = 0,8A \end{cases}$$

$$R_2 / R_4 \Rightarrow U_2 = U_4 = U_{24} = I_{24} \cdot R_{24} = 2 \cdot 3 = 6(V)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{6}{4} = 1,5A \\ I_4 = I_{24} - I_2 = 2 - 1,5 = 0,5A \end{cases}$$

c) Giả sử dòng điện đi từ N → N

CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

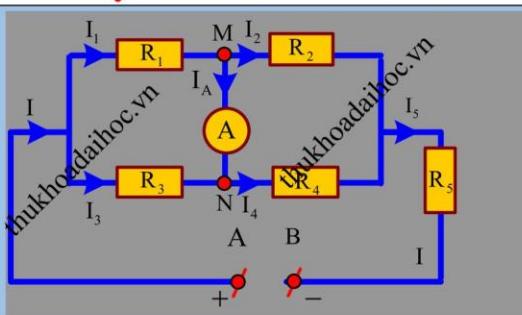

Xét tại nút M:

+ Vào nút M có: I_1

+ Ra khỏi M có: $I_2; I_A$

$$\text{Ta có: } I_1 = I_2 + I_A \Rightarrow I_A = I_1 - I_2 = 1,2 - 1,5 = -0,3A < 0$$

\Rightarrow Dòng điện đi từ N \rightarrow M

Vậy số chỉ của ampe kế là 0,3A

* Nếu xét tại nút N ta có:

+ Vào nút N có: $I_3; I_A$

+ Ra khỏi N có: I_4


$$\text{Ta có: } I_4 = I_3 + I_A \Rightarrow I_A = I_4 - I_3 = 0,5 - 0,8 = -0,3A < 0$$

\rightarrow Dòng điện đi từ N \rightarrow M

Vậy số chỉ của ampe kế là 0,3A

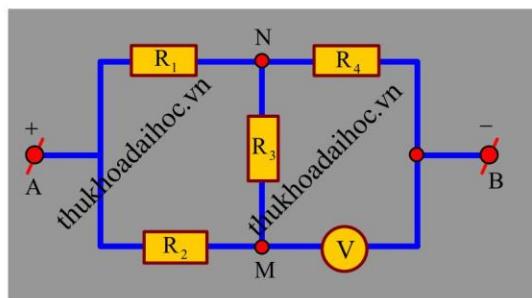Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ: $R_1 = R_2 = R_3 = 6\Omega$; $R_4 = 2\Omega$.

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là $U_{AB} = 18V$. Vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm số chỉ của vôn kế.




Hướng dẫn giải:

$$\text{Tacô: } V_M > V_B \Rightarrow (V) = U_{MB} = V_M - V_B$$

$$\Rightarrow (V) = U_{MB} = V_M - V_B = V_M - V_N + V_N - V_B$$

$$\Rightarrow (V) = U_{MB} = U_{MN} + U_{NB}$$

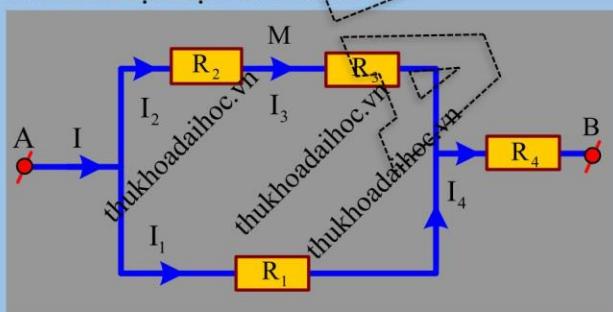Do điện trở của vôn kế rất lớn nên ta vẽ lại mạch như sau:



Cấu trúc mạch gồm: $[R_1 // (R_2 + R_3)] \parallel R_4$

Biểu diễn chiều dòng điện qua các điện trở trên hình vẽ.

CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Tacó: $R_{23} = R_2 + R_3 = 6 + 6 = 12(\Omega)$

$$\text{Vì } R_1 // R_{23} \Rightarrow R_{123} = \frac{R_1 R_{23}}{R_1 + R_{23}} = \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} = 4(\Omega)$$

Điện trở tương đương của đoạn mạch:

$$R_{td} = R_{123} + R_4 = 4 + 2 = 6(\Omega)$$

$$\text{Có: } I = \frac{U_{AB}}{R_{td}} = \frac{18}{6} = 3(A)$$

$$\text{Do: } R_{123} \text{ nt } R_4 \Rightarrow I_{123} = I_4 = I = 3A$$

$$\text{Lại có: } R_1 // R_{23} \Rightarrow U_1 = U_{23} = U_{123} = I_{123} \cdot R_{123} = 4 \cdot 3 = 12(V)$$


$$\text{Mặt khác: } R_2 \text{ nt } R_3 \Rightarrow I_2 = I_3 = I_{123} = \frac{U_{23}}{R_{23}} = \frac{12}{12} = 1A$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{MN} = U_3 = I_3 R_3 = 1 \cdot 6 = 6(V) \\ U_{NB} = U_4 = I_4 R_4 = 3 \cdot 2 = 6(V) \end{cases}$$

\Rightarrow Số chỉ của vôn kề là:

$$(V) = U_{MB} = U_{MN} + U_{NB} = 6 + 6 = 12(V)$$

Vậy vôn kề chỉ 12V.

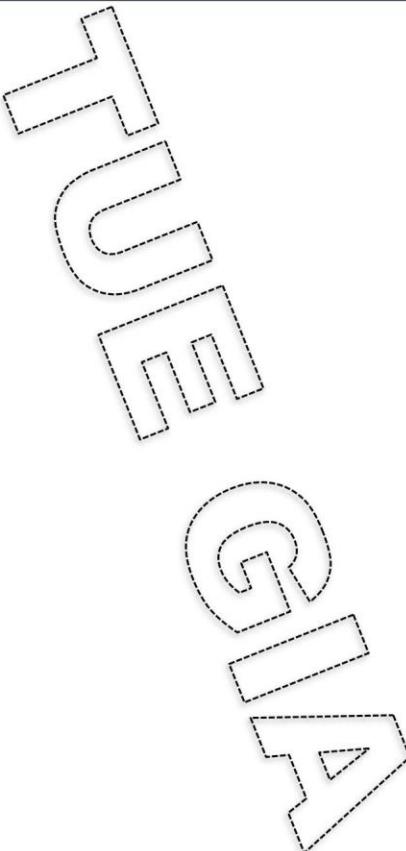


CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỒI

BÀI TẬP TỰ LUYỆN


Câu 1: Trong các sơ đồ sau, dùng sơ đồ nào để xác định điện trở của dây dẫn bằng Vôn kế và Ampe kế

- A. Hình A
- B. Hình B
- C. Hình C
- D. Hình D

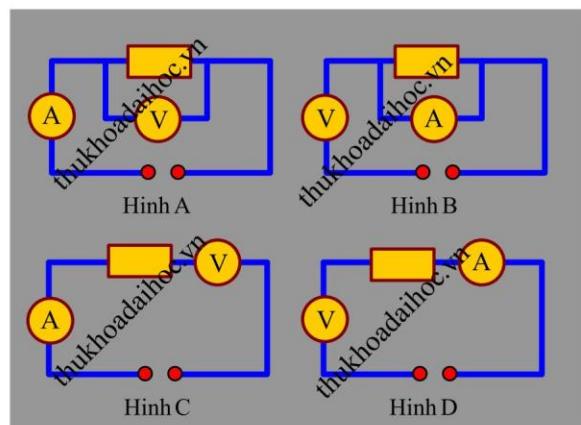



Câu 2: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ, trong đó $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 30\Omega$, ampe kế chỉ $1,2A$. Tính số chỉ của các ampe kế A_1 và A_2 .

- A. $I_1 = 0,7A$; $I_2 = 0,5A$
- B. $I_1 = 0,5A$; $I_2 = 0,7A$
- C. $I_1 = 0,48A$; $I_2 = 0,72A$
- D. $I_1 = 0,72A$; $I_2 = 0,48A$

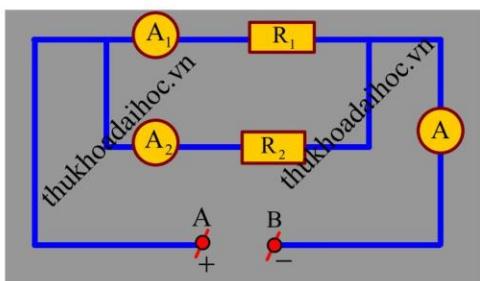


Câu 3: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó $R_1 = 15\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, vôn kế chỉ $12V$. Tính số chỉ của các ampe kế.

- A. $I = 2A$, $I_1 = 1,2A$; $I_2 = 0,8A$
- B. $I = 2A$, $I_1 = 0,8A$; $I_2 = 1,2A$
- C. $I = 2,5A$, $I_1 = 1,5A$; $I_2 = 1A$
- D. $I = 2,5A$; $I_1 = 1A$; $I_2 = 1,5A$

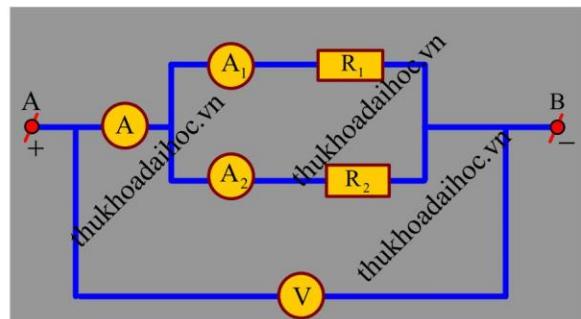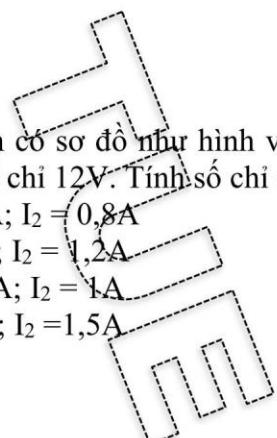

Câu 4: Cho mạch điện AB có sơ đồ như hình vẽ, trong đó điện trở $R_1 = 3r$; $R_2 = r$; $R_3 = 6r$. Điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

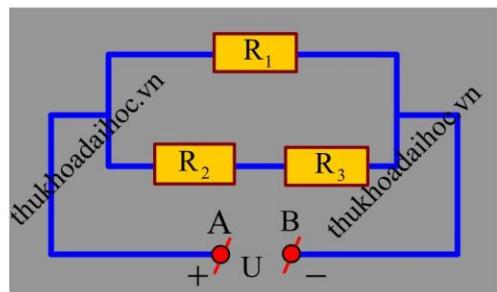
- A. $0,75r$
- B. $3r$
- C. $2,1r$
- D. 10



CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỒI

Câu 5: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ nhu trên hình vẽ, trong đó các điện trở $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 6\Omega$. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tắc K mở?

- A. Nhỏ hơn 2 lần
- B. Lớn hơn 2 lần
- C. Nhỏ hơn 3 lần
- D. Lớn hơn 3 lần

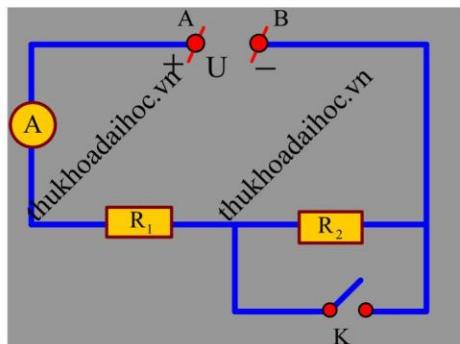

Câu 6: Cho mạch điện có sơ đồ nhu hình vẽ, trong đó điện trở $R_1 = 9\Omega$; $R_2 = 15\Omega$; $R_3 = 10\Omega$; dòng điện đi qua R_2 có cường độ là $I_3 = 0,3A$

a) Tính các cường độ dòng điện I_1 , I_2 tương ứng đi qua các điện trở R_1 , R_2



b) Tính hiệu điện thế U_{AB} giữa hai đầu đoạn mạch AB.

A. $I_1 = 0,5A$; $I_2 = 0,2A$; $U_{AB} = 7,5V$

B. $I_1 = 0,6A$; $I_2 = 0,3A$; $U_{AB} = 7,5V$

C. $I_1 = 0,5A$; $I_2 = 0,2A$; $U_{AB} = 9V$

D. $I_1 = 0,6A$; $I_2 = 0,3A$; $U_{AB} = 9V$

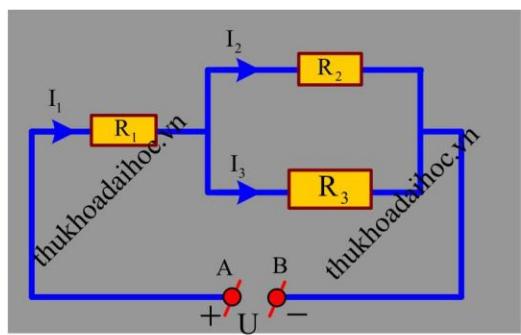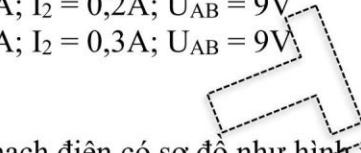

Câu 7: Cho mạch điện có sơ đồ nhu hình vẽ, trong đó các điện trở $R_1 = 14\Omega$; $R_2 = 8\Omega$; $R_3 = 24\Omega$; dòng điện đi qua R_1 có cường độ là $I_1 = 0,4A$

a) Tính các cường độ dòng điện trên I_2 ; I_3 tương ứng đi qua các điện trở R_2 ; R_3 .



b) Tính các hiệu điện thế U_{AC} ; U_{CB} ; U_{AB}

A. $I_2 = 0,3A$; $I_3 = 0,1A$; $U_{AC} = 5,6V$; $U_{CB} = 2,4V$; $U_{AB} = 8V$

B. $I_2 = 0,1A$; $I_3 = 0,3A$; $U_{AC} = 5,6V$; $U_{CB} = 7,2V$; $U_{AB} = 12,8V$

C. $I_2 = 0,3A$; $I_3 = 0,1A$; $U_{AC} = 5,6V$; $U_{CB} = 7,2V$; $U_{AB} = 12,8V$

D. $I_2 = 0,1A$; $I_3 = 0,3A$; $U_{AC} = 5,6V$; $U_{CB} = 2,4V$; $U_{AB} = 8V$

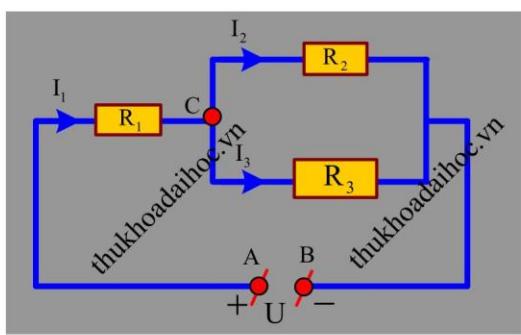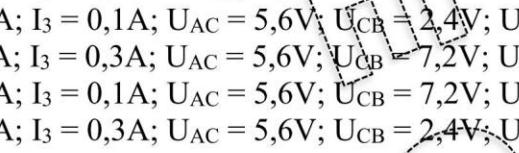

Câu 8: Cho mạch điện có sơ đồ nhu hình vẽ, trong đó điện trở $R_1 = 15\Omega$; $R_2 = 5\Omega$ và vôn kế chỉ 3V.

a) Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?


b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch?

A. $I_A = 0,15A$; $U_{AB} = 3V$

B. $I_A = 0,15A$; $U_{AB} = 3V$

C. $I_A = 0,8A$; $U_{AB} = 6V$

D. $I_A = 0,2A$; $U_{AB} = 4V$

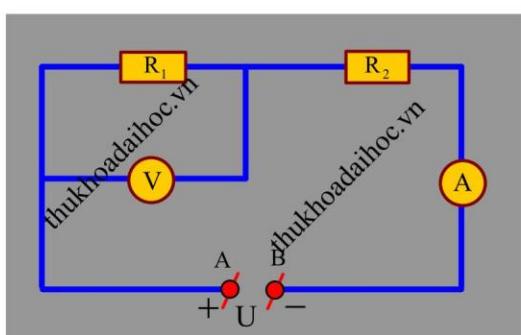


CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Câu 9: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như trên hình vẽ trong đó điện trở $R_1 = 4\Omega$; $R_2 = 5\Omega$. Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi K đóng hơn kém nhau 3 lần.

- a) Tính điện trở R_3
- b) Cho biết $U = 5,4V$, số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở là bao nhiêu?

A. $R_3 = 9\Omega$; $I_A = 0,2A$
C. $R_3 = 18\Omega$; $I_A \neq 0,3A$

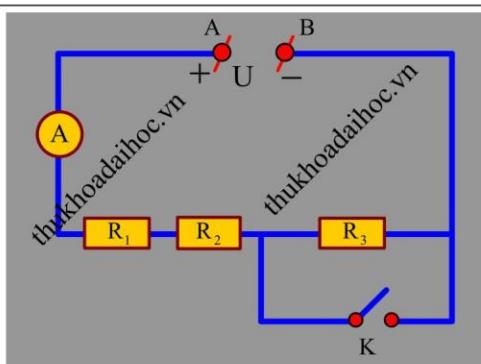
B. $R_3 = 18\Omega$; $I_A = 0,2A$
D. $R_3 = 9\Omega$; $I_A = 0,3A$



Câu 10: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình vẽ. Khi đóng công tắc K vào vị trí 1 thì ampe kế có số chỉ $I_1 = I$, khi chuyển công tắc này sang vị trí số 2 thì ampe kế có số chỉ là $I_2 = \frac{I}{3}$, còn khi chuyển K sang vị trí 3 thì ampe kế có số chỉ


$$I_3 = \frac{I}{8}$$
. Cho biết $R_1 = 3\Omega$, hãy tính R_2 ; R_3 .

- A. $R_2 = 12 \Omega$; $R_3 = 15 \Omega$
B. $R_2 = 2 \Omega$; $R_3 = 5 \Omega$
C. $R_2 = 6 \Omega$; $R_3 = 9 \Omega$
D. $R_2 = 6\Omega$; $R_3 = 15 \Omega$.

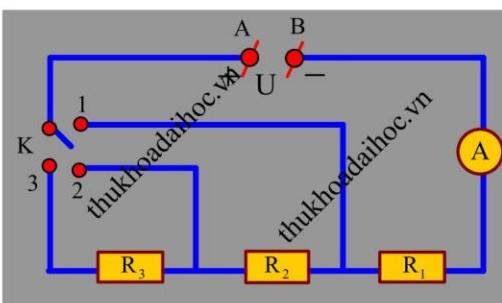


Câu 11: Một đoạn mạch gồm ba điện trở $R_1 = 9\Omega$, $R_2 = 18\Omega$, $R_3 = 24\Omega$ được mắc vào hiệu điện thế $U = 3,6V$ như sơ đồ hình vẽ. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

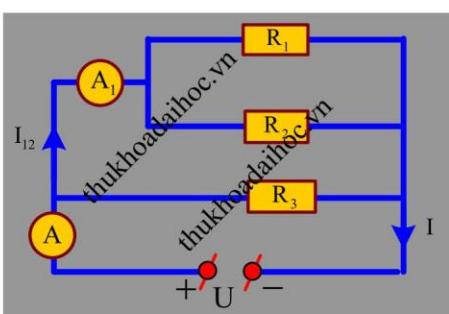- A. $2,4\Omega$
B. $4,8 \Omega$
C. $9,6 \Omega$
D. 51Ω




Câu 12: Một đoạn mạch gồm ba điện trở $R_1 = 9\Omega$, $R_2 = 18\Omega$, $R_3 = 24\Omega$ được mắc vào hiệu điện thế $U = 3,6V$ như sơ đồ hình vẽ. Số chỉ I của ampe kế A và số chỉ I_{12} của ampe kế A_1 lần lượt là:

- A. $0,6A$; $0,75A$
B. $0,5A$; $0,85A$
C. $0,85A$; $0,5A$
D. $0,75A$; $0,6A$

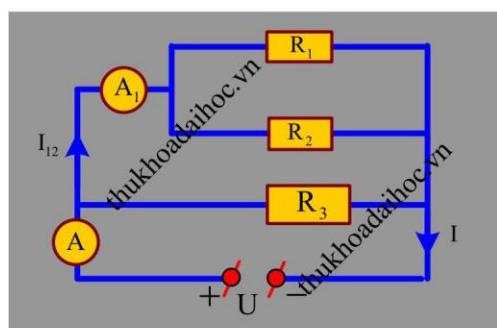

Câu 13: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: $R_1 = R_2 = 8\Omega$; $R_3 = 12\Omega$; $R_4 = 24\Omega$; $R_5 = 1,2\Omega$. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, điện trở tương đương của đoạn mạch là:


- A. 9Ω
B. 6Ω
C. 12Ω
D. 15Ω

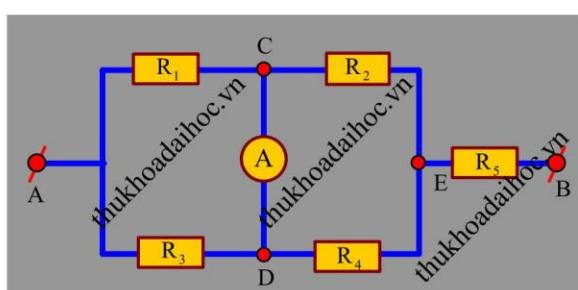

CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI


Câu 14: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: $R_1 = R_2 = 8\Omega$, $R_3 = 12\Omega$, $R_4 = 24\Omega$, $R_5 = 1,2\Omega$. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB là $U_{AB} = 24V$. Cường độ dòng điện qua các điện trở là:

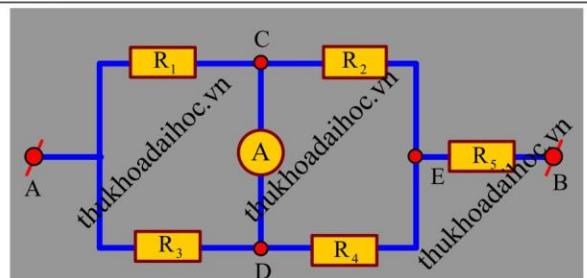- A. $I_1 = 1,2A$; $I_2 = 1,5A$; $I_3 = 0,8A$; $I_4 = 0,5A$; $I_5 = 2A$
- B. $I_1 = 0,8A$; $I_2 = 1,5A$; $I_3 = 1,2A$; $I_4 = 0,5A$; $I_5 = 2A$
- C. $I_1 = 1,2A$; $I_2 = 0,8A$; $I_3 = 0,5A$; $I_4 = 1,5A$; $I_5 = 2A$
- D. $I_1 = 0,8A$; $I_2 = 1,5A$; $I_3 = 1,5A$; $I_4 = 0,5A$; $I_5 = 2A$




Câu 15: Cho mạch điện như hình vẽ: trong đó $R_1 = 8\Omega$; $R_2 = 10\Omega$; $R_3 = 3\Omega$; $R_4 = 3\Omega$; $R_5 = 1\Omega$. Biết $U_{AB} = 34V$ và điện trở của vôn kế rất lớn. Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

- A. 3,5A
- B. 4A
- C. 2A
- D. 4,5 A

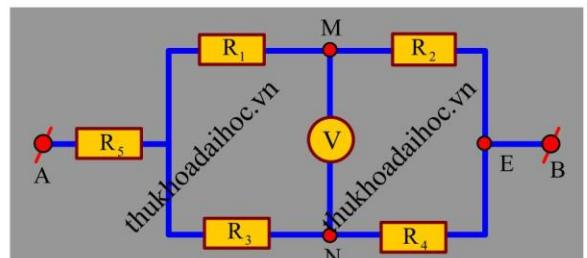


Câu 16: Cho mạch điện như hình vẽ: trong đó $R_1 = 6\Omega$; $R_2 = 12\Omega$; $R_3 = 3\Omega$; $R_4 = 3\Omega$; $R_5 = 4\Omega$. Biết $U_{AB} = 34V$ và điện trở của vôn kế rất lớn. số chỉ của vôn kế là:

- A. 6V
- B. 16V
- C. 3V
- D. 9V

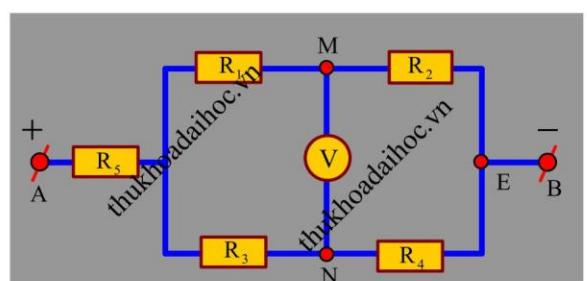


Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ. $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 10\Omega$, $U_{AB} = 30V$, $R_A = 0$. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở:

- A. $I_1 = 2A$; $I_2 = 3A$; $I_3 = 1A$; $I_4 = 1A$; $I_5 = 0A$
- B. $I_1 = 2A$; $I_2 = 3A$; $I_3 = 1A$; $I_4 = 2A$; $I_5 = 0A$
- C. $I_1 = 3A$; $I_2 = 3A$; $I_3 = 1A$; $I_4 = 2A$; $I_5 = 1A$
- D. $I_1 = 2A$; $I_2 = 3A$; $I_3 = 2A$; $I_4 = 0A$; $I_5 = 0A$

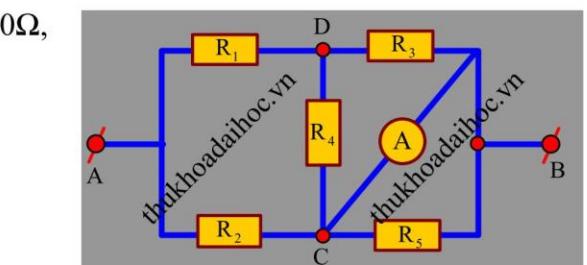


Câu 18: Cho mạch điện như hình vẽ: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 10\Omega$, $U_{AB} = 30V$, $R_A = 0$. số chỉ của ampe kế?

- A. 3,5A
- B. 4A
- C. 2A
- D. 4,5A

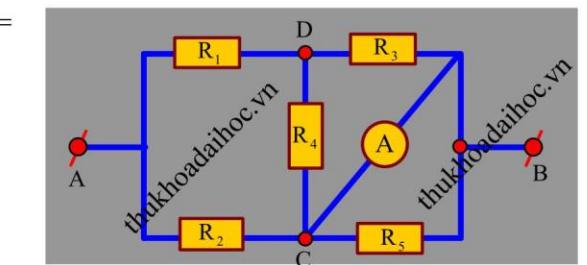

Câu 19: Cho mạch điện như hình vẽ: $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$; $R_4 = 1\Omega$. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là $U_{AB} = 9V$. Vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm số chỉ của vôn kế.


- A. 9V
- B. 12V
- C. 6V
- D. 4,5V

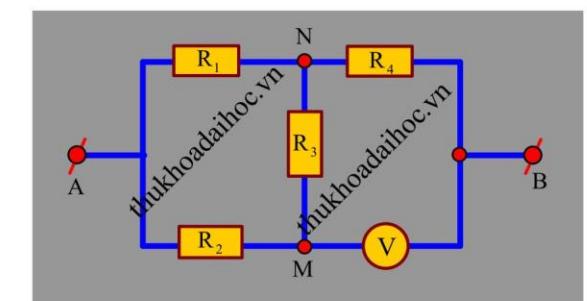

CHUYÊN ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

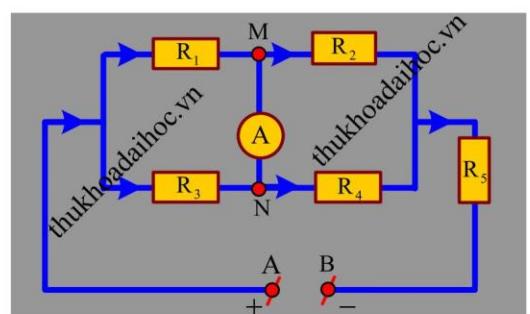Câu 20: Cho mạch điện như hình vẽ. $R_1 = R_2 = 8\Omega$, $R_3 = 12\Omega$, $R_4 = 24\Omega$, $R_5 = 1,2\Omega$. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB là $U_{AB} = 24V$. Số chỉ của ampe kế là:

- A.** 0,45A **B.** 0,15A
C. 0,6A **D.** 0,3A



Xem Đáp án và Lời giải chi tiết tại:

Website: thukhoadaihoc.vn

Hoặc GROUP FACEBOOK: NGÂN HÀNG TÀI LIỆU VẬT LÝ